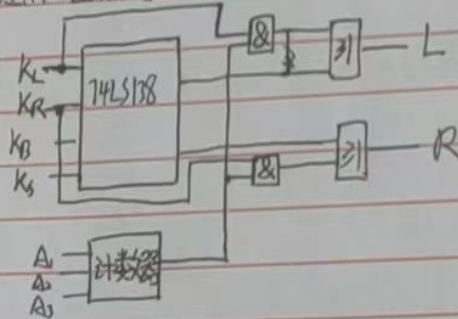




总体框图:



使能端
思路: K_S 作为 \bar{Y} 控制是否片选
 K_L, K_R, K_B 输入相应编码以对应
车的不同状态, 计数器控制车灯亮

组合电路状态真值表

输入输入					输出.					
K_S	K_B	K_L	K_R	K_B	L_3	L_2	L_1	R_3	R_2	R_1
0	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	按顺序亮		
1	0	1	1	1	d	d	d	d	d	d
1	1	0	0	0	按顺序亮			1	1	1
1	1	0	1	1	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	0	按顺序亮			按顺序亮		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

设为按顺序亮

$$L_3=L_2=L_1 = \bar{K}_S + K_S \bar{K}_L \bar{K}_R \bar{K}_B + K_S \bar{K}_L \bar{K}_R K_B + K_S \bar{K}_L K_R \bar{K}_B + K_S \bar{K}_L K_R K_B + K_S K_L \bar{K}_R \bar{K}_B + K_S K_L \bar{K}_R K_B + K_S K_L K_R \bar{K}_B + K_S K_L K_R K_B$$

$$R_3=R_2=R_1 = \bar{K}_S + K_S \bar{K}_L \bar{K}_R K_B + K_S \bar{K}_L K_R \bar{K}_B + K_S \bar{K}_L K_R K_B + K_S K_L \bar{K}_R \bar{K}_B + K_S K_L \bar{K}_R K_B + K_S K_L K_R \bar{K}_B + K_S K_L K_R K_B$$



时序电路

A_3	A_2	A_1	A_3^{n+1}	A_2^{n+1}	A_1^{n+1}
1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1

$A_3 A_2$	A_1	A_3^{n+1}	A_2^{n+1}	A_1^{n+1}
00	0	1	1	0
01	0	d	d	d
11	0	d	d	d
10	1	d	1	0

$A_3 A_2$	A_1	A_3^{n+1}	A_2^{n+1}	A_1^{n+1}
00	0	1	1	0
01	0	d	d	d
11	0	d	d	d
10	1	d	1	0

$$A_3^{n+1} = \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 + \bar{A}_3 A_2 A_1$$

$$= \bar{A}_3$$

$$A_2^{n+1} = \bar{A}_2 \bar{A}_1 + A_2 A_1$$

$$A_1^{n+1} = A_2 A_1 + \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1$$

$A_3 A_2$	A_1	A_3^{n+1}	A_2^{n+1}	A_1^{n+1}
00	0	1	1	0
01	0	d	d	d
11	0	d	d	d
10	1	d	1	0

使用JK触发器

$$J_1 = \bar{A}_3 \bar{A}_2, K_1 = \bar{A}_2$$

$$J_2 = \bar{A}_1, K_2 = \bar{A}_3$$

$$J_3 = 1, K_3 = 1$$

$$\phi_3 = \phi_2 = \phi_1 = 1$$

